

Ejercicios (2da parte):

- 4) Crear el circuito para la operacion XOR utilizando compuertas NAND
- 5) Desarrollar el circuito BCD a 7 segmentos mostrado en clase

