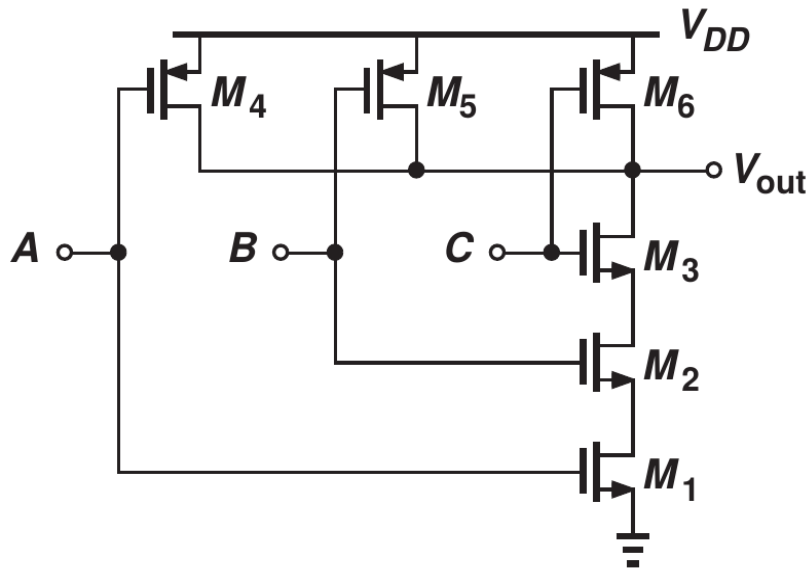


## Ejercicios:

- 1) Verificar las reglas 1 a 4 utilizando transistores MOSFET (hacer cada uno de los cricuitos en el software Digital y dibujar su tabla de verdad)
- 2) Construir la compuerta NAND de tres entradas como se muestra en la figura



- 3) Transformar el circuito a solo compuertas NAND de 3 entradas utilizando las compuertas NAND disponibles en el software Digital (no hacer el ejercicio con solo transistores). Construir su tabla de verdad.

